
Logika cyfrowa

Lista zadań nr 4

Termin: 29 marca 2020

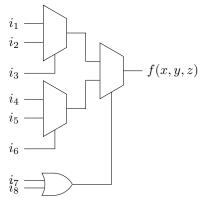- 1. Pokaż, jak zaimplementować funkcję $f(x,y,z) = \sum m(0,2,3,4,5,7)$ przy użyciu **dekodera** 3 do 8 oraz bramki OR.
- 2. Wykorzystaj tabelki logiczne, aby skonstruować obwód wykorzystujący **multiplekser** dwuwejściowy, który implementuje funkcję $f(x, y, z) = \bar{y}\bar{z} + xy$.
- 3. Wykorzystaj **rozwinięcie Shannona**, aby skonstruować układ implementujący funkcję $f(x, y, z) = \sum m(0, 4, 6, 7)$ wykorzystujący multiplekser dwuwejściowy i ewentualne bramki pomocnicze.
- 4. Pokaż, jak wylistować wszystkie mintermy funkcji $f(x, y, z) = \bar{y} + \bar{x}\bar{z} + xz$ używając rozwinięcia Shannona.
- 5. Udowodnij twierdzenie o rozwinięciu Shannona (w dowolnej z dwóch dualnych wersji).
- 6. Układ przesuwający to układ implementujący funkcję $f(a_{N-1:0}, k_{M-1:0}) = a_{N-1:0} \ll k_{M-1:0}$ (lub analogiczną, dla operatorów \gg , \ll , \gg). Pokaż, jak skonstruować układ przesuwający używając tylko $N\log_2 N$ multiplekserów dwuwejściowych.
- 7. Napisz minimalne wyrażenia w DNF dla wyjść $d,\,e,\,f,\,g$ dekodera dla wyświetlaczy 7-segmentowych.
- 8. Pokaż, jak zaimplementować funkcję $f(x,y,z)=y\bar{z}+xz+\bar{y}z$ używając pojedynczej instancji poniższego obwodu:



9. Udowodnij o *i*-tym **kodzie Graya**, że $G(i) = i \oplus (i \gg 1)$.