

①

$$q_2, q_1, q_0 \rightarrow q'_0, (q'_0 \wedge q'_2), q'_1$$

$$\begin{array}{ccccccccccc} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} & \rightarrow & \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} & \rightarrow & \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} & \rightarrow & \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} & \rightarrow & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} & \rightarrow & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} & \rightarrow & \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} & \rightarrow & \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ \underline{1} & & \underline{6} & & \underline{3} & & \underline{7} & & \underline{5} & & \underline{4} & & \underline{2} & & \underline{1} \end{array}$$

$$(2) \quad q_3, q_2, q_1, q_0 \rightarrow q_2', q_1', q_0', X$$

gdy !nrst to (0 0 0 0)


Po uprzeniu nrst:

$$X = \sim (XOR(q_3, q_1))$$

q_3	q_1	X
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$$\begin{array}{ccccccc}
 (\underline{0} \underline{0} \underline{0} \underline{0}) & \rightarrow & (\underline{0} \underline{0} \underline{0} \underline{1}) & \rightarrow & (\underline{0} \underline{0} \underline{1} \underline{1}) & \rightarrow & (\underline{0} \underline{1} \underline{1} \underline{0}) \rightarrow (\underline{1} \underline{1} \underline{0} \underline{0}) \rightarrow (\underline{1} \underline{0} \underline{0} \underline{0}) \rightarrow (\underline{0} \underline{0} \underline{0} \underline{0}) \\
 0 & & 1 & & 3 & & 6 \quad 12 \quad 8 \quad 0
 \end{array}$$

3

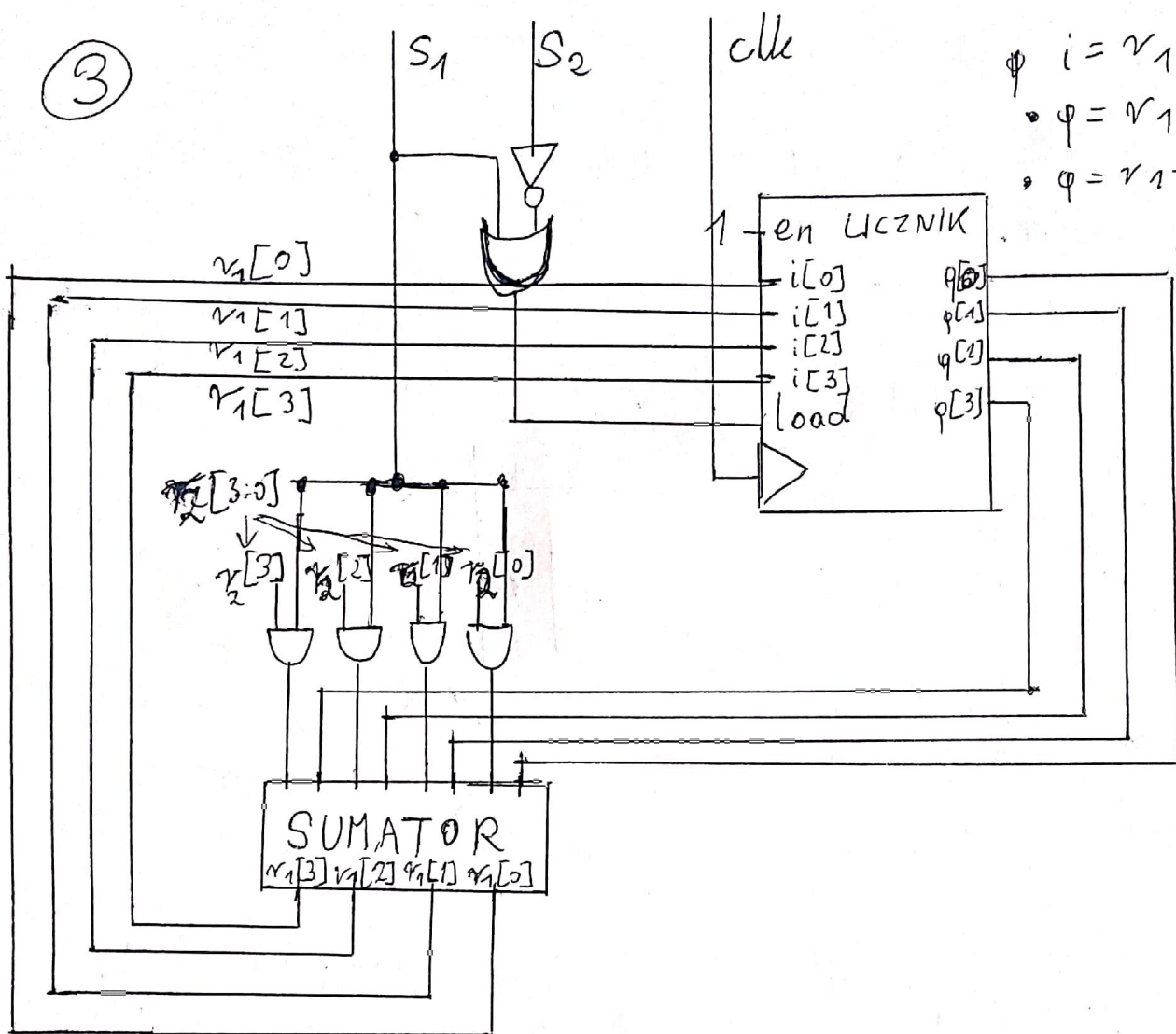

$\phi = r_1$
 $\phi = r_1$ dla $S_1 \vee (!S_2)$
 $\phi = r_1 + 1$ dla $(!S_1) \wedge S_2$
 dla

$Load = 0 \Leftrightarrow S_1 = 0, S_2 = 1$

jeśli S_1 to wykonujemy obliczenie w.p.p. jeśli S_2 to obliczamy 1,
 (r₁+r₂)

Sumator zawsze wykonuje obliczenie, ale
 dla $S_1 = 1$ oblicza r_2 , a dla $S_1 = 0$ oblicza 0.
 Czyli nie zmienia stanu.

Gdy $S_1 = S_2 = 0$ ładujemy poprzedni stan do licznika
 aby nie została inkrementacja. Dla $S_1 = 0, S_2 = 1$
 pozwalamy, by licznik liczył.

S_1	S_2	$f(S_1, S_2)$
0	0	nic (poprzedni stan)
0	1	inkrementacja r_1
1	0	$r_1 \leftarrow r_1 + r_2$
1	1	$r_1 \leftarrow r_1 + r_2$

④. W pierwszym przypadku mamy przypisanie blokujące
więc przypisanie wyliczą się z goiny na $0b\bar{1}$, czyli
 $rb = r - 1 = 0 \Rightarrow rb = 0$
i wtedy ($rb = 0$), więc $e = 1$

• W drugim przypadku najpierw wyliczone jest prawa
strona przypisanie nieblokującego, a potem na zloczu
sygnału zegora wykonywane są przypisanie.
Witod sprawdzane „popzedni” stan, więc skoro $rb = 1$ to
zachodzi warunek else i do e zostanie przypisane 0
(a do rb w tym cyklu 0, więc w kolejnym ~~znajdzie~~ znajdzie if)

⑤ algorytm Euklidesa dla par liczb a, b polegające obł
większej minus, aż do ich wyrównania. Otrzymane wyniki to $NWD(a, b)$

1/ Potrzebujemy
Wejście:

16-bitowa liczba - inA
16-bitowa liczba - inB
1-bit wejście zegara - clk
1-bit sygnał startu - $init$

Wyjście:
16-bitowa liczba out - (w najgorszym przypadku
liczby z których liczymy
 NWD są równe)
1-bitowe fin - sygnalizuje koniec obliczeń

2/ 2 Rejestry 16-bitowe $rejA, rejB$, przechowujące obecny
stan liczb a i b , na końcu jeden z nich zawiera wynik
(obliczony)
Potrzebny będzie też układ obliczający różnicę dwóch liczb, komparator
i parę multiplexersów.

3/ Kiedy $init_{t-1} = 1$:

$rejA_{t-1} \leftarrow inA$
 $rejB_{t-1} \leftarrow inB$

Kiedy $init_{t-1} = 0$ i $rejA_{t-1} \neq rejB_{t-1}$ ($fin = 0$):

1° $rejA_{t-1} > rejB_{t-1}$ ($cmp = 1$) 2° $rejA_{t-1} < rejB_{t-1}$ ($cmp = 0$)

$rejA_t \leftarrow rejA_{t-1} - rejB_{t-1}$

$rejA_t \leftarrow rejA_{t-1}$

$rejB_t \leftarrow rejB_{t-1}$ (brak zmian)

$rejB_t \leftarrow rejB_{t-1} - rejA_{t-1}$

Schematic

